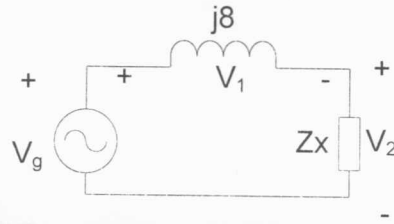


Solución III Examen Parcial


Circuitos Eléctricos I

19-05-2014

1. (4 pts) Dados $|V_g|=50$ V, $|V_1|=80$ V y $|V_2|=50$ V. Sabiendo que el ángulo de la impedancia Z_x es negativo encuentre los elementos en serie y en paralelo que la conforman si $\omega = 1000$ rad/seg.



Tomando como referencia V_2

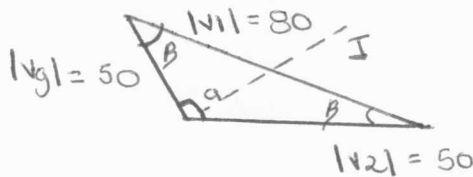

Aplicando el teorema del coseno

$$\cos \alpha = \frac{80^2 - 50^2 - 50^2}{-2 \times 50 \times 50} \Rightarrow \alpha = 106,26^\circ$$


$$\cos \beta = \frac{50^2 - 80^2 - 50^2}{-2 \times 80 \times 50} \Rightarrow \beta = 36,87^\circ$$

Luego $\bar{V}_g = 50 \angle 106,37^\circ$ $\bar{V}_2 = 50 \angle 0^\circ$ $\bar{V}_1 = 80 \angle 143,13^\circ$


$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_1}{j8} \Rightarrow \bar{I} = \frac{80 \angle 143,13^\circ}{8 \angle 90^\circ} = 10 \angle 53,13^\circ$$

$$Z = \frac{\bar{V}_2}{\bar{I}} = \frac{50 \angle 0^\circ}{10 \angle 53,13^\circ} = 5 \angle -53,13^\circ = 3 - 4j$$

Elementos en Serie

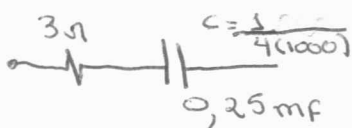

Elementos en Paralelo

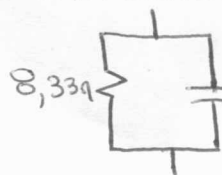


$$Y = \frac{1}{Z} = 0,12 + j0,16$$


$$R_p = \frac{1}{0,12} = 8,33 \Omega$$

$$C = \frac{0,16}{1000} = 0,16 \text{ mF}$$

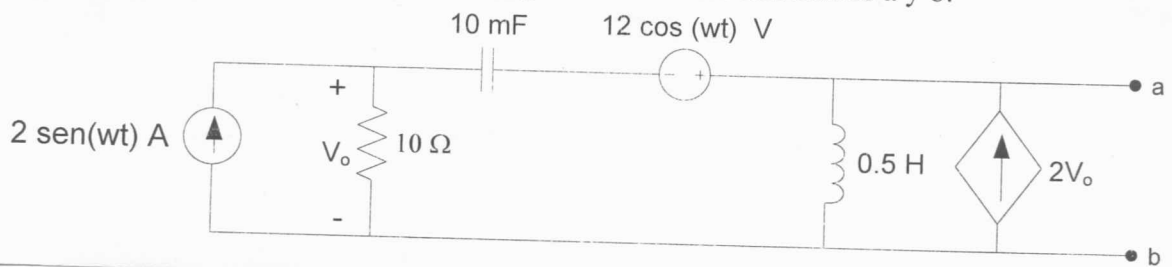2. (4 pts) Determine el equivalente de Thevening visto desde los terminales a y b.



Aplicando transformación de fuentes

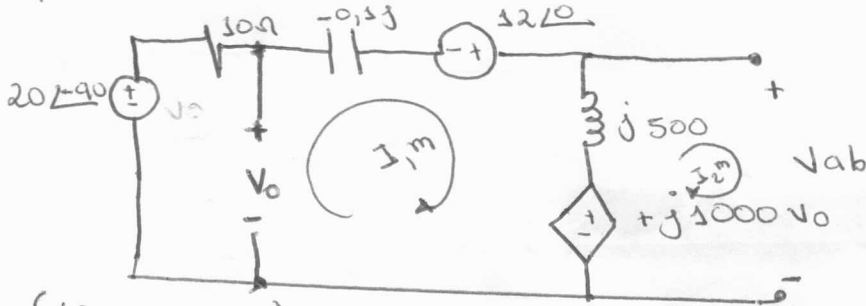

$$\begin{aligned} (10 + j499) I_1^m - j500 I_2^m + j1000 V_0 &= 12 - 20j \\ -j500 I_1^m + j500 I_2^m - j1000 V_0 + V_{ab} &= 0 \\ 10 I_1^m + 0 I_2^m + V_0 &= -20j \end{aligned}$$

Resolviendo

$$\begin{aligned} V_{th} &= V_{ab} \text{ si } I_2^m = 0 \\ V_{th} &= 12,2115 + j1,0398 \\ V_{th} &= 12,25 \angle 4,86 \end{aligned}$$

$$I_N = I_2^m \text{ si } V_{ab} = 0$$


$$I_N = I_2^m = -23,177 - j2,232$$

$$I_N = 23,28 \angle -174,50$$


$$Z_{th} = V_{th} / I_N = -0,5263 + j0,0058$$

$$Z_{th} = 0,5263 \angle 179,366$$

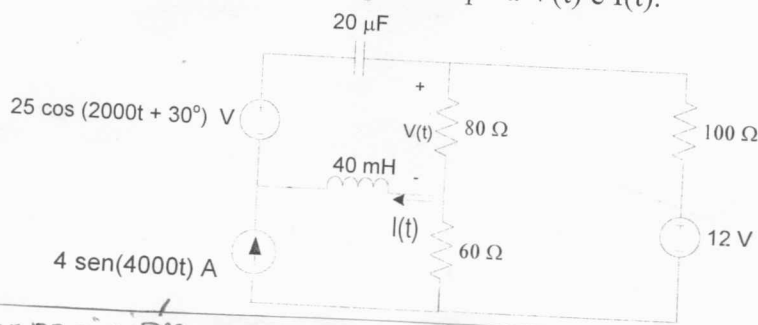3. (4pts) Para el circuito de la figura encuentre la expresión para $V(t)$ e $I(t)$.



Aplicando Superposición

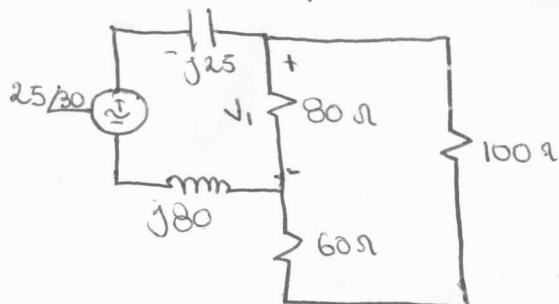

$$V_1 = \frac{25 \angle 30 \times 80 \parallel 160}{80 \parallel 160 + j55}$$

$$V_1 = 16,73 - j4,76$$

$$\boxed{V_1 = 17,40 \angle -15,88}$$


$$v_1(t) = 17,40 \cos(2000t - 15,88)$$

$$i_1(t) = 0,32 \cos(2000t - 15,88)$$

$$\bar{I}_1 = 0,314 - j0,089$$

$$\bar{I}_1 = 0,32 \angle -15,88$$

Efecto de la fuente de 12V


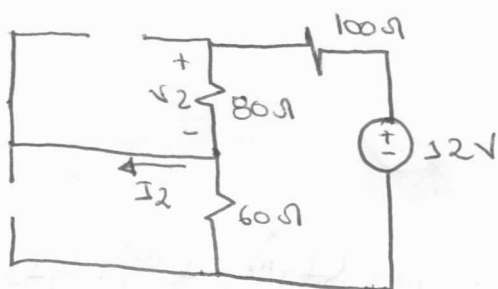


$$I_2 = 0$$

$$v_2 = 4$$

$$v_2 = \frac{12 \times 80}{80 + 60 + 100}$$

Efecto debido a fuente de Corriente

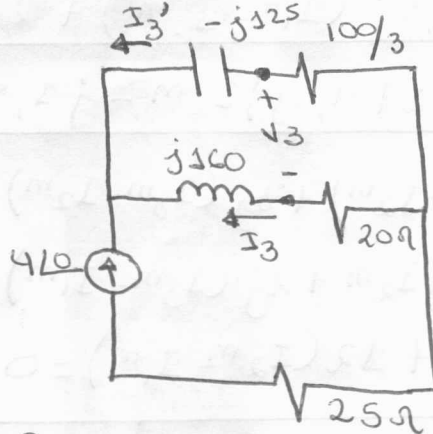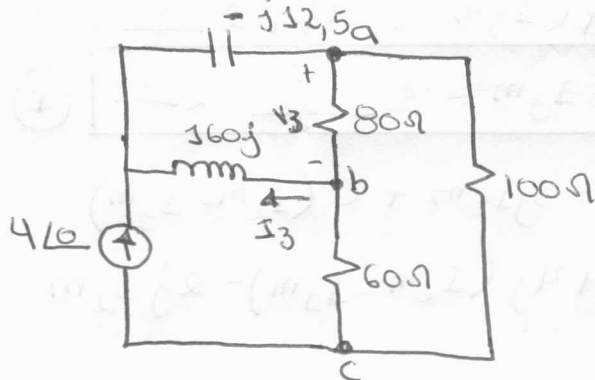

$$R_a = \frac{80 \times 100}{80 + 60 + 100} = 100/3 \Omega$$

$$R_c = \frac{60 \times 100}{240} = 25 \Omega$$

$$R_b = \frac{80 \times 60}{240} = 20 \Omega$$

$$\bar{I}_3 = \frac{-4 \angle 0 \times (100/3 - j12,5)}{100/3 - j12,5 + 20 + j160} = \begin{cases} 0,0307 + j0,908 \\ 0,908 \angle 89,32 \end{cases}$$

$$I_3' + I_3 + 4 \angle 0 = 0 \quad I_3' = -4 \angle 0 - I_3 = -4,0307 - j0,908$$

$$v_3 = \frac{-100}{3} I_3' + 20 I_3 \Rightarrow 133,91 + j48,41 \Rightarrow 142,39 \angle 19,87$$

$$i_3(t) = 0,908 \text{ Sen}(4000t + 89,32)$$


$$v_3(t) = 142,39 \text{ Sen}(4000t + 19,87)$$

Respuesta

$$i(t) = 0,32 \cos(2000t - 15,88) + 0 + 0,908 \text{ Sen}(4000t + 89,32)$$

$$v(t) = 17,40 \cos(2000t - 15,88) + 4 + 142,39 \text{ Sen}(4000t + 19,87)$$

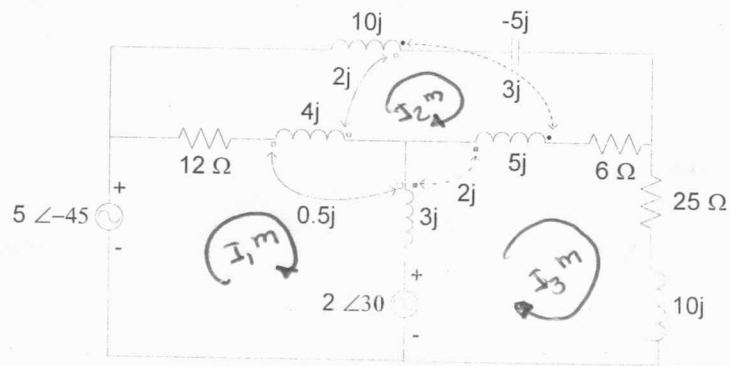4. (4 pts) Para el circuito de la figura plante las ecuaciones de malla.



$$-5\angle-45 + 12(I_1^m - I_2^m) + 4j(I_1^m - I_2^m) + 0,5j(I_1^m - I_3^m) + 2jI_2^m + 3j(I_1^m - I_3^m) + 0,5j(I_1^m - I_2^m) + 2j(I_3^m - I_2^m) + 2\angle30 = 0$$

$$\boxed{(12 + 8j)I_1^m - (12 + 4,5j)I_2^m - j1,5I_3^m - 5\angle-45 - 2\angle30} \quad \text{I}$$

$$10jI_2^m + 2j(I_1^m - I_2^m) + 3j(I_3^m - I_2^m) - 5jI_2^m + 6(I_2^m - I_3^m) + 5j(I_2^m - I_3^m) - 3jI_2^m + 2j(I_3^m - I_1^m) + 4j(I_2^m - I_3^m) - 2jI_2^m + 0,5j(I_3^m - I_1^m) + 12(I_2^m - I_1^m) = 0$$

$$\boxed{-(12 + j4,5)I_1^m + (18 + 4j)I_2^m + (-6 + 0,5j)I_3^m = 0} \quad \text{II}$$

$$(25 + 10j)I_3^m - 2\angle30 + 3j(I_3^m - I_1^m) + 0,5j(I_2^m - I_1^m) + 2j(I_2^m - I_3^m) + 5j(I_3^m - I_2^m) + 2j(I_1^m - I_3^m) + 3jI_2^m + 6(I_3^m - I_2^m) = 0$$

$$\boxed{-1,5jI_1^m + (-6 + 9,5j)I_2^m + (31 + 14j)I_3^m = 2\angle30} \quad \text{III}$$