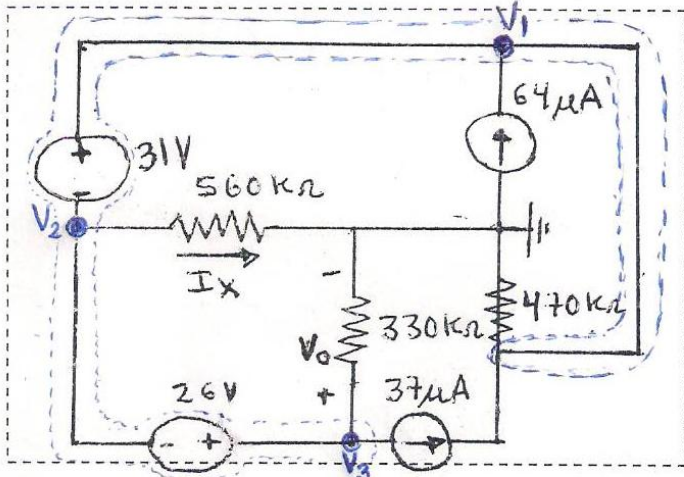


1. (4 Ptos) Encuentre  $I_x$  y  $V_o$  utilizando el método de análisis de voltaje de nodos.



$$V_1 - V_2 = 31V \quad \text{I}$$

$$V_3 - V_2 = 26V \quad \text{II}$$

$$\frac{V_1}{470k\Omega} + \frac{V_2}{560k\Omega} + \frac{V_3}{330k\Omega} = 64\mu A + 37\mu A - 37\mu A \quad \text{III}$$

Resolviendo:

$$V_1 = 19,37V$$

$$V_2 = -11,63V$$





$$V_3 = 14,37V$$

$$I_x = \frac{V_2}{560k\Omega} = -20,76\mu A$$

$$V_o = V_3 = 14,37V$$

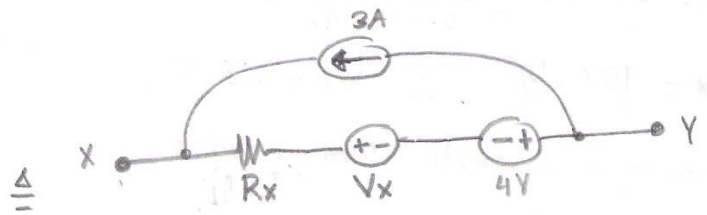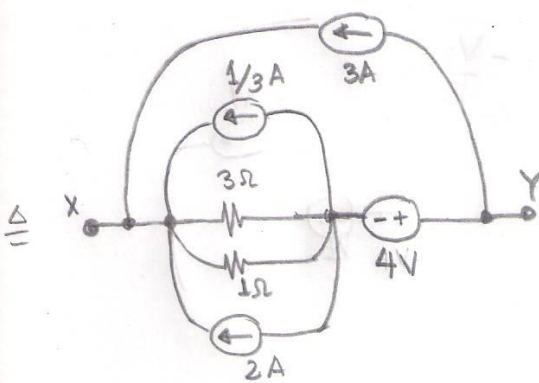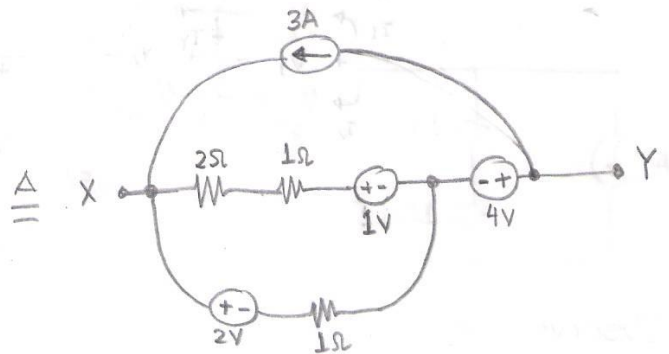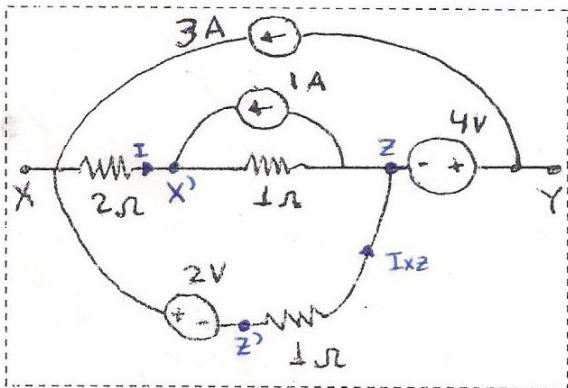2. (4 Pts) Para el circuito de la Fig. sin aplicar método de análisis de nodos ni de mallas, determine:

- $V_{xy}$
- Balance energético del circuito original



$$R_x = 1\Omega // 3\Omega = 0,75\Omega$$

$$V_x = \left(\frac{1}{3} + 2\right) \cdot (1\Omega // 3\Omega) = 1,75V$$

$$I_{x2} = \frac{2}{1} = 2A \quad V_{x'z} = 2V$$

$$V_{xx'} = 2 \cdot I$$

$$V_{xx'} = 2V$$

$$\therefore V_{xy} = R_x \left( 3A + \frac{V_x - 4}{R_x} \right)$$

$$\therefore V_{xy} = 0,75 \cdot 3 + 1,75 - 4 = 0V$$

# Balance Energético.

$P_{FUENTE}$

$$P_{3A} = 3 \cdot V_{xy} = 0 \text{ W}$$

$$P_{2V} = 2 \cdot (-I_{x2}) = -4 \text{ W}$$

$$P_{1A} = 1 \cdot V_{x2} = 2 \text{ W}$$

$$P_{4V} = 4 \cdot 3 = 12 \text{ W}$$

$$P_F = 10 \text{ W}$$

$P_{RESISTENCIA}$



$$P_{1\Omega} = \frac{V_2^2}{2} = 4 \text{ W}$$

$$P_{2\Omega} = 2 \cdot I^2 = 2 \text{ W}$$

$$P_{1\Omega} = \frac{V_{x2}^2}{1} = 4 \text{ W}$$

$$P_R = 10 \text{ W}$$

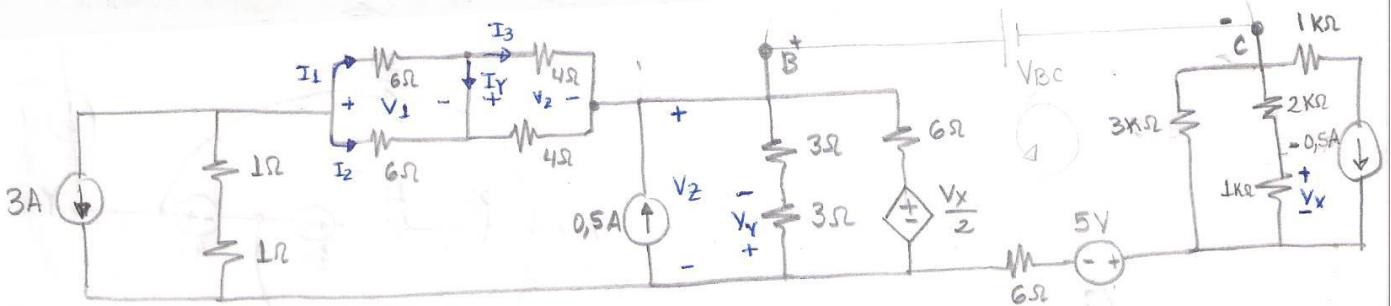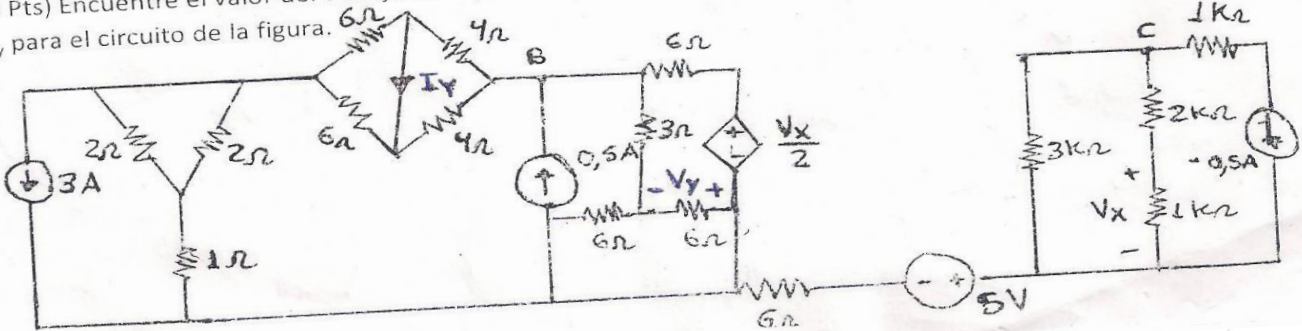3. (4 Pts) Encuentre el valor del voltaje  $V_{bc}$ ,  $I_y$ ,  $V_y$  para el circuito de la figura.




Observe que:


$$I_y = I_1 - I_3 = \frac{V_1}{6\Omega} - \frac{V_2}{4\Omega} = \frac{(6//6)I}{6} - \frac{(4//4)I}{4} = 0 \quad \therefore I_y = 0 \text{ A}$$

$$V_x = 1000 \cdot \frac{0,5}{2} \quad \therefore V_x = 250 \text{ V}$$

$$V_y = -\frac{V_x}{2}$$

Circuito Equivalente Simplificado:

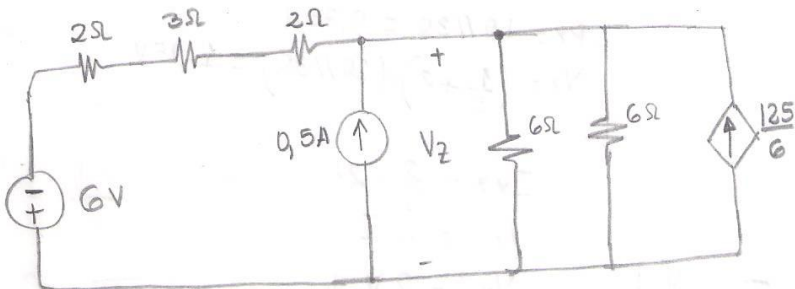

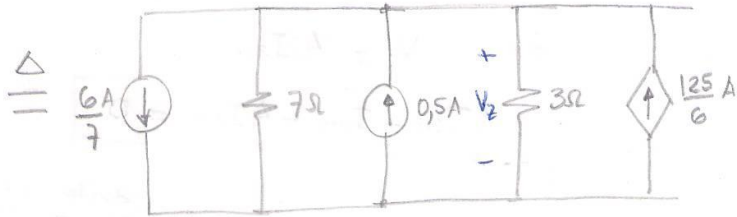

$$\therefore V_2 = (7//3) \left( 0,5 + \frac{125}{6} - \frac{6}{7} \right)$$

$$V_2 = 2,1 \cdot 20,47$$

$$V_2 = 43 \text{ V}$$








$$-V_{BC} + V_2 - 5 - 3000 \cdot 0,25 = 0$$

$$V_{BC} = -712 \text{ V}$$


$$\therefore V_Y = \frac{-V_2}{2} = 21,5 \text{ V}$$

$$\underline{\underline{V_Y = 21,5 \text{ V}}}$$

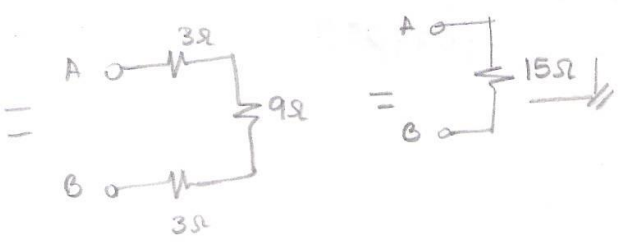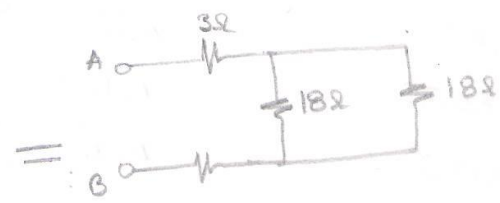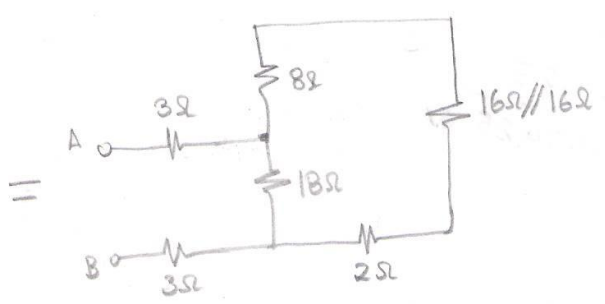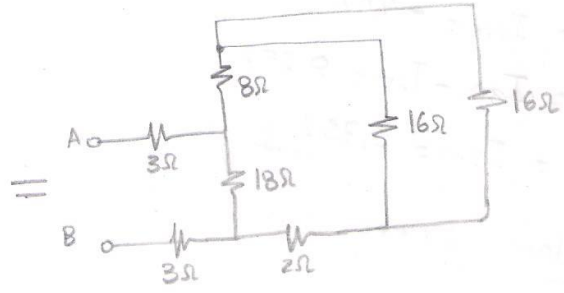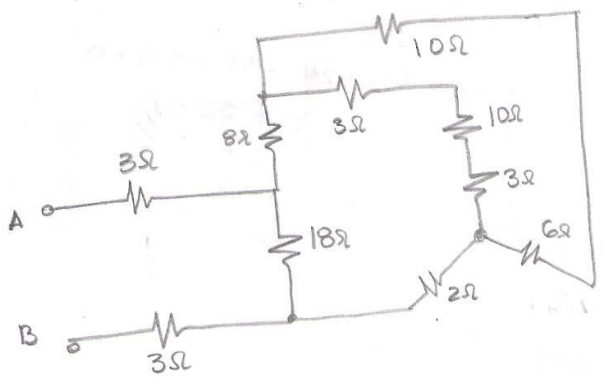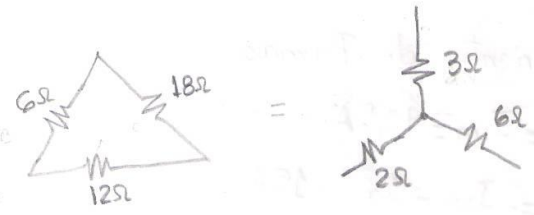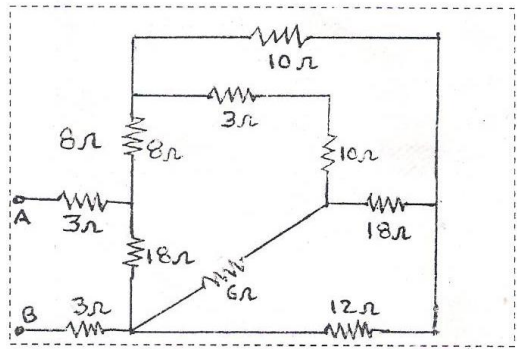4. (4 Pts) Determine la resistencia vista desde los terminales A y B



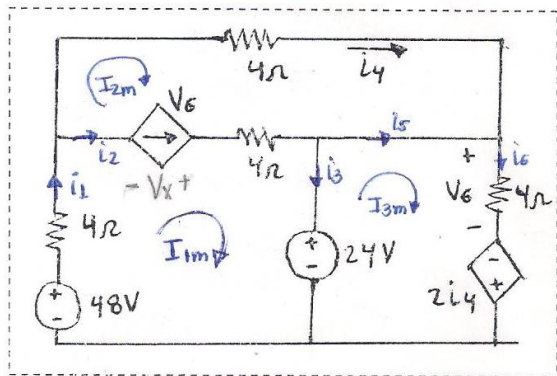5. (4 Pts) Para el circuito de la figura encuentre el valor corrientes y voltajes en cada rama y demuestre el balance energético



### Corrientes de Ramas

$$i_1 = I_{1m} = 10,5A$$

$$i_2 = -I_{1m} - I_{2m} = 15A$$

$$i_3 = I_{1m} - I_{3m} = 6,75A$$

$$i_4 = I_{2m} = -4,5A$$

$$i_5 = I_{3m} - I_{2m} = 8,25A$$

$$i_6 = I_{3m} = 3,75A \downarrow$$

### Balace Energético

	Pactiva (W)
$48 \cdot i_1$	$= 504$
$24 \cdot -i_3$	$= -162$
$2 \cdot i_4 \cdot i_6$	$= -33,75$
$V_6 \cdot V_x$	$= 1170$
	<hr/>
	$1478,25 W$

### P Posiva (W)

$4 \cdot i_1^2$	$= 441$
$4 \cdot i_2^2$	$= 900$
$4 \cdot i_4^2$	$= 81$
$4 \cdot i_6^2$	$= 56,25$
	<hr/>
	$1478,25 W$

$$I_{1m} - I_{2m} = V_6$$

$$\text{donde } V_6 = 4 \cdot I_{3m}$$

$$\therefore I_{1m} - I_{2m} - 4I_{3m} = 0 \quad \text{I}$$

$$-24 + 4I_{3m} - 2i_4 = 0 \quad \text{donde } i_4 = I_{2m}$$

$$0I_{1m} - 2I_{2m} + 4I_{3m} = 24 \quad \text{II}$$

$$-48 + 4I_{1m} + 4I_{2m} + 24 = 0$$

$$4I_{1m} + 4I_{2m} = 24 \quad \text{III}$$

### Resolviendo:

$$I_{1m} = 10,5A$$

$$I_{2m} = -4,5A$$

$$I_{3m} = 3,75A$$

$$-V_x + 4i_2 + 24 - 48 + 4 \cdot i_1 = 0$$

$$V_x = 78V //$$