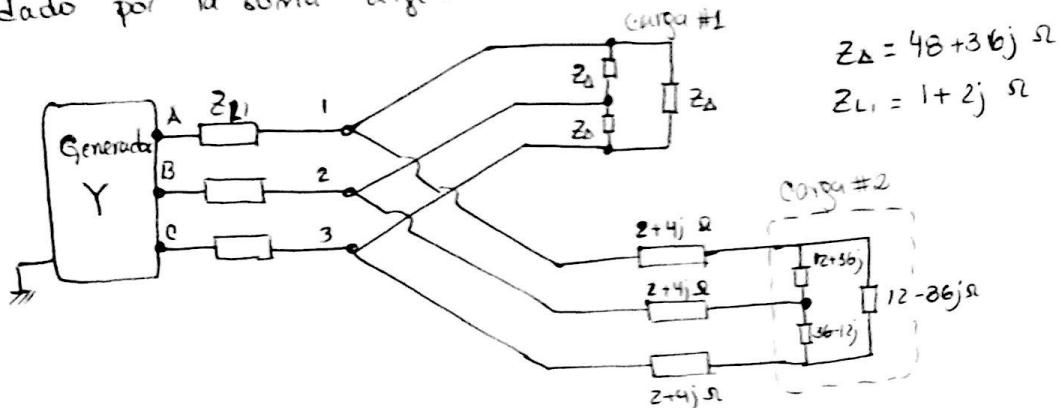


I Parcial Circuitos Eléctricos I


11-02-2015

- ① (8pts) En el circuito trifásico de la figura $V_{faseB} = 600\angle 140^\circ$ V, encuentre
- La potencia entregada por el generador
 - La potencia absorbida por la carga #2.
 - Cuanto mide un vatímetro conectado entre las líneas 3 y 2, y otro entre la 1 y 2.
 - Explique si existe alguna diferencia entre el valor encontrado en a) y el dado por la suma algebraica de los vatímetros.




Paso #1

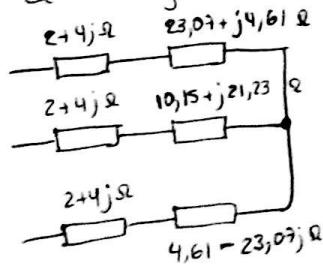Transformando la carga #2
de triángulo en estrella




Paso #2

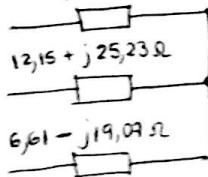Resolviendo el equivalente
en serie
 $25,07 + j8,61 \Omega$




Paso #3

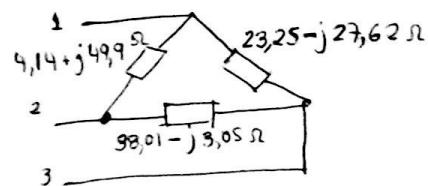Transformando el resultado
de $Y \rightarrow \Delta$




Paso #4

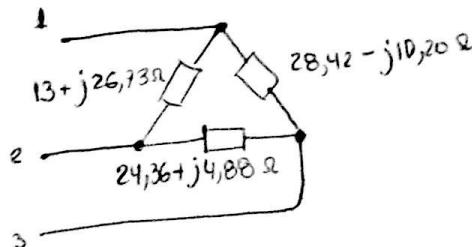Resolviendo el equivalente
en paralelo entre la carga 1
y el equivalente conseguido en paso 3



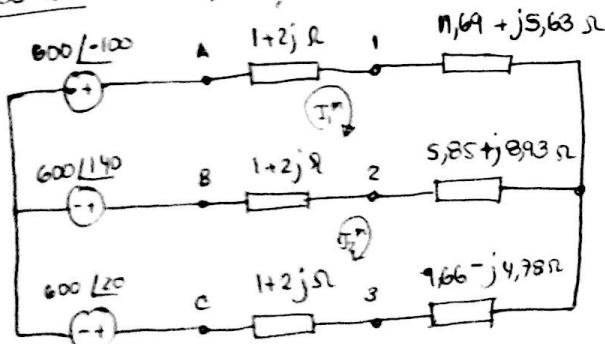Paso #5 transformando este último resultado a Y



Utilizade mallas:

$$\left. \begin{array}{l} (19,54 + j18,56) I_1^m - (6,85 + j10,93) I_2^m = \bar{V}_A - \bar{V}_B = 600\sqrt{3} \angle 70^\circ \\ -(6,85 + j10,93) I_1^m + (17,51 + j8,15) I_2^m = \bar{V}_B - \bar{V}_C = 600\sqrt{3} \angle 170^\circ \end{array} \right\} \text{Resolviendo}$$

$$\therefore I_1^m = 58,01 \angle -129,61^\circ$$

$$I_2^m = 49,18 \angle -107,03^\circ$$

Observe que

$$\bullet I_{A1} = I_1^m = -36,86 - j44,69 = 58,01 \angle -129,61^\circ$$

$$\bullet I_{B2} = I_2^m - I_1^m = -11,58 + j37,01 = 38,78 \angle 107,37^\circ$$

$$\bullet I_{C3} = -I_2^m = 48,58 + j7,67 = 49,18 \angle 8,97^\circ$$

o

$$V_{12} = I_{A1} \cdot (11,69 + j5,63) - (5,85 + j8,93) I_{B2} = 217,44 - j899,03$$

$$V_{23} = I_{B2} (5,85 + j8,93) - I_{C3} (9,66 - j4,78) = -904,59 + j271,44$$

$$V_{31} = I_{C3} (9,66 - j4,78) + I_{A1} (11,69 + j5,63) = 687,15 + j572,58$$

(a) Potencia entregada por el Generador

$$S_1 = V_{fase A} \cdot I_{A1}^* = 30260,27 + j17203,98$$

$$S_2 = V_{fase B} \cdot I_{B2}^* = 19600,26 + j12546,30$$

$$S_3 = V_{fase C} \cdot I_{C3}^* = 28963,9 + j5643,3$$

$$\boxed{S_T = 78824,47 + j35393,5}$$

(c) Potencia medida por el Voltímetro

$$W_2 = |V_{12}| \cdot |I_{A1}| \cdot \cos(\theta_{V_{12}} - \theta_{I_{A1}})$$

$$W_2 = 29674,09$$

$$W_1 = |V_{32}| \cdot |I_{C3}| \cdot \cos(\theta_{V_{32}} - \theta_{I_{C3}})$$


$$W_1 = 41861,496$$

$$W_T = W_1 + W_2 = 71535,58 \text{ W}$$

(d) Observe que la potencia total medida por el voltímetro es diferente a la potencia activa del generador, pues no entra midiendo la potencia absorbida por las líneas.

$$\text{Real}(S_T) = (I_{A1})^2 \cdot (1) + (I_{B2})^2 \cdot (1) + (I_{C3})^2 + W_T$$

(e) Potencia en la carga #2

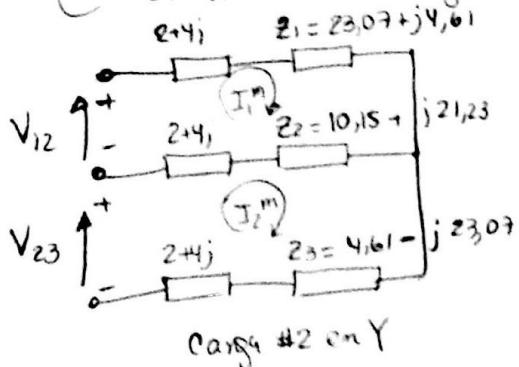

$$\left. \begin{array}{l} (2Z_L + Z_1 + Z_2) I_1^m - (Z_L + Z_2) I_2^m = V_{12} \\ -(Z_L + Z_2) I_1^m + (2Z_L + Z_2 + Z_3) I_2^m = V_{23} \end{array} \right\}$$

$$\text{Resolviendo: } I_1^m = -18,82 - j28,68$$

$$I_2^m = -29,23 - j16,29$$

$$S_{C1}^{(1)} = (I_1^m)^2 \cdot Z_1 = 27153,25 + j5430,6$$

$$S_{C2}^{(2)} = (I_2^m)^2 \cdot Z_2 = 8657,2 + j5555,96$$

$$S_{C3}^{(3)} = (-I_2^m)^2 \cdot Z_3 = 5167,5 - j2583,7$$

$$S_T = S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_T = 34978 - j14851$$

X

(2) (8pts) Una fuente trifásica equilibrada presenta una $Z_{linea} = 1+2j \Omega$, con voltaje de linea en la carga de V_{23} de valor $600 L-30 V$ alimenta 3 cargas:

Carga 1: motor trifásico de $12 \text{ kW}, f_p = 0,8$ en atraso

Carga 2: carga en triángulo con $Z_\Delta = 12-24j$

Carga 3: a partir de las dos anteriores inicia otra linea de impedancia $Z_{L2} = 2\Omega$ hasta la 3ra carga en triángulo $Z_\Delta = 6+12j$

Halle: a) las corrientes de linea b) Potencia entregada por el generador


c) Voltaje de linea en los extremos del generador

d) medida de los voltímetros conectados, el 1º entre las líneas 1 y 2 y el 2º entre las líneas 2 y 3.

e) Las corrientes de fase en la 3ra carga

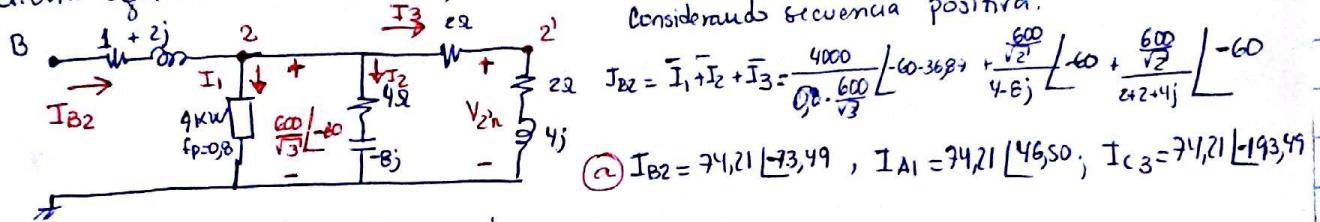f) Determine el banco de capacitores que conectados en Δ corrige el $f_p = 0,96$ atraso

• Circuito equivalente monofásico, por conveniencia fase B ó 2 (cuya carga)



b) Potencia entregada por el generador

$$S_{3\phi} = S_{1\phi} \cdot 3 \Rightarrow S_{1\phi} = |I_{B2}|^2 \cdot (1+2j) + V_{2n} \cdot I_{B2}^* = 30.508.32 + j 17.016; \text{ b}$$

$$S_{3\phi} = (91.52 + j 51.05) \text{ kVA}$$

$$V_{BN} = (1+2j) I_{B2} + V_{2n}$$

$$V_{BN} = 470,68 L-44.35^\circ$$

$$V_{AN} = 470,68 L-75.65^\circ$$

$$V_{CN} = 470,68 L+164.34^\circ$$

$$V_{12} = 600 L 90^\circ \text{ V}$$

$$V_{23} = 600 L -30^\circ \text{ V}$$

$$V_{31} = 600 L 150^\circ \text{ V}$$

$$(c) \Rightarrow V_{AB} = 815,24 L 105.65$$

$$V_{BC} = 815,24 L -14.35$$

$$V_{CA} = 815,24 L -134.34$$

(d) Medidas de los voltímetros.

$$W_1 = |V_{12}| |I_{A1}| \cos(\theta_{V_{12}} - \theta_{I_{A1}}) = 600 \cdot 74.21 \cdot \cos(90 - 46.5)$$

$$W_1 = 32301.56 \text{ kW}$$

$$W_2 = |V_{B2}| |I_{(3)}| \cos(\theta_{V_{B2}} - \theta_{I_{(3)}}) = 600 \cdot 74.21 \cdot \cos(150 + 193.49)$$

$$W_2 = 42694.88 \text{ W} \therefore W_T = W_1 + W_2 = 74996.4 \text{ W}$$

e) Corriente de fase en la 3ra carga.

Observe que el voltaje V_{2n} es dado por:

$$V_{2n} = \frac{600}{\sqrt{3}} L -60^\circ \cdot \frac{(2+4j)}{4+4j} \Rightarrow 273.86 L -41.56^\circ$$

Considerando frecuencia positiva

$$V_{23} = \sqrt{3} \cdot 273.86 L -41.56^\circ = \sqrt{3} \cdot 273.86 L -11.56^\circ$$

Luego la corriente por cada fase de la carga 3

$$I_{231} = \frac{V_{23}}{Z_{linea}} = 35.35 L -75^\circ$$

$$I_{121} = 35.35 L 45^\circ = 25 + j 25$$

$$I_{311} = 35.35 L 165^\circ$$

X